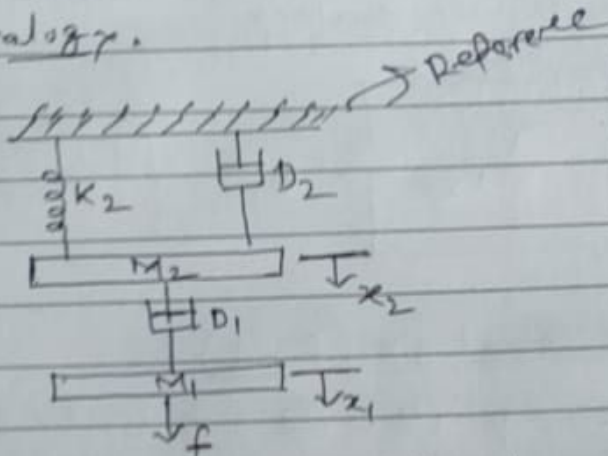



- (1) Determine system eqn of the system shown in fig.
 For Determine the Force voltage (F-V) and Force current (F-I)

Analogy.



Soln. Using by node analysis the system representation is shown in fig.

equivalent circuit:

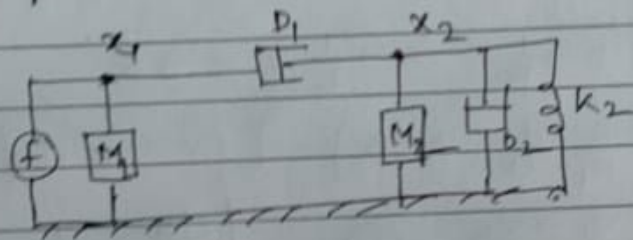

At node x_1

$$f = M_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} + D_1 \frac{d}{dt} (x_1 - x_2) \quad \text{--- (1)}$$

Because spring is not connected at node x_1 .

At node x_2

$$D_1 \frac{d}{dt} (x_2 - x_1) + M_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} + D_2 \frac{dx_2}{dt} + K_2 x_2 = 0$$

$$M_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} + D_2 \frac{dx_2}{dt} + K_2 x_2 = D_1 \frac{d}{dt} (x_1 - x_2)$$

$$D_1 \frac{d}{dt} (x_1 - x_2) = M_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} + D_2 \frac{dx_2}{dt} + K_2 x_2 \quad \text{--- (2)}$$

(F-V) [Force voltage] Analogy:

$$f \rightarrow V, M \rightarrow L, D \rightarrow R, K \rightarrow \frac{1}{C}, x \rightarrow q$$

From eqn (1) we get

$$V = L_1 \frac{d^2 q_1}{dt^2} + R_1 \frac{d}{dt} (q_1 - q_2)$$

$$V = L \frac{di_1}{dt} + R_1 (i_1 - i_2) \quad \text{--- (3)}$$

From eqn (2), we have

$$R_1 \frac{d}{dt} (q_1 - q_2) = L_2 \frac{d^2 q_2}{dt^2} + R_2 \frac{dq_2}{dt} + \frac{1}{C_2} q_2$$

$$R_1 (i_1 - i_2) = L_2 \frac{di_2}{dt} + R_2 i_2 + \frac{1}{C_2} \int i_2 dt \quad \text{--- (4)}$$

सबसे पहले displacement x_1 and x_2 को node मानेंगे। और x_1 node में जो element connect होंगे उसे connect जोड़ देंगे। साथ ही साथ node x_2 में जो element connect होंगे उसे जोड़ देंगे।


Mass, Damper and spring का जिससे connect करना है question में उसी के अनुसार answer देना है।

जैसे - spring को D से connect कर सकते हैं इस तरह में D लिख देना है लेकिन spring का expression लिखना है उसी तरह damper के बदले R ही दे सकते हैं। इसी तरह D के लिखकर damper expression लिख सकते हैं।

9

From eqn ③ & ④ we can write, (draw)

Force-voltage analogy

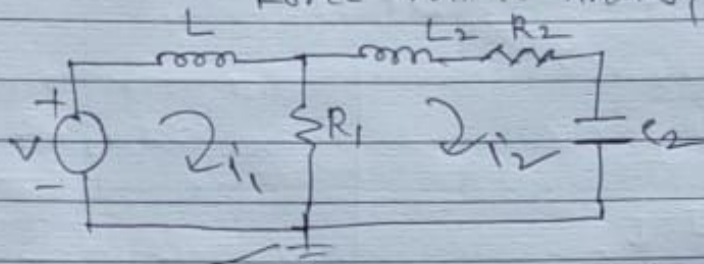

ckt को eqn ③ एवं ④ से मिलाने पर मिल जाता है।

Reference

Force-current Analogy (F-I):

Again eqn ① & ② to write

$$f = M_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} + D \frac{d}{dt} (x_1 - x_2) \quad \text{--- ①}$$

$$D \frac{d}{dt} (x_1 - x_2) = M_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} + D \frac{dx_2}{dt} + K_2 x_2 \quad \text{--- ②}$$

(F-I) Analogy:

$$f \rightarrow i, m \rightarrow C, D \rightarrow \frac{1}{R}, K \rightarrow \frac{1}{L}, x \rightarrow \phi$$

$$i = C_1 \frac{d^2 \phi_1}{dt^2} + \frac{1}{R_1} \frac{d}{dt} (\phi_1 - \phi_2) \quad \text{[From eqn ①]}$$

$$i = C_1 \frac{d^2 \phi_1}{dt^2} + \frac{V_1 - V_2}{R_1} \quad \text{--- ③}$$

$$\frac{d\phi_1}{dt} = V_1$$

$$\frac{d\phi_2}{dt} = V_2$$

$$\frac{1}{R_1} \frac{d}{dt} (\phi_1 - \phi_2) = C_2 \frac{d^2 \phi_2}{dt^2} + \frac{1}{R_2} \frac{d\phi_2}{dt} + \frac{1}{L_2} \phi_2$$

$$\frac{V_1 - V_2}{R_1} = C_2 \frac{dV_2}{dt} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{1}{L_2} \int V_2 dt \quad \text{--- ④}$$


$$\frac{d\phi_2}{dt} = V_2$$

$$d\phi_2 = V_2 dt$$

$$\phi_2 = \int V_2 dt$$

From eqn ③ and ④.

(F-I) Analogy is shown in fig.

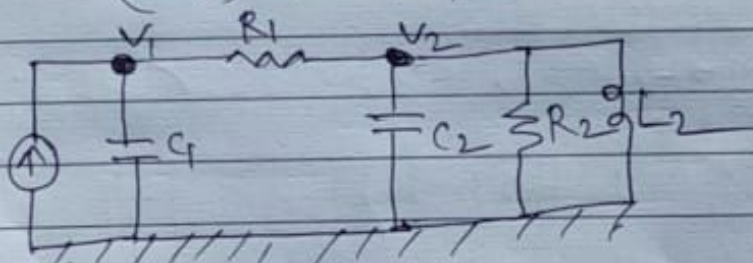


eqn ③ एवं ④ को मिलाने पर मिल जाता है।
model Analogy

Reference


10

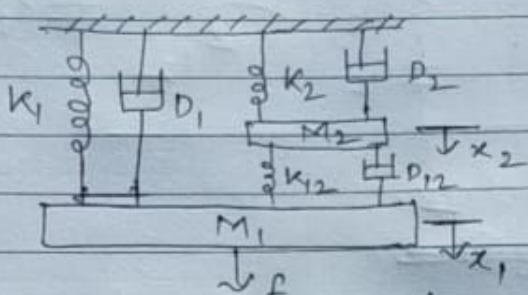- Q) Find the system eqn of the system shown in fig. Also determine the F-V and F-I Analogy.



सबसे पहले Mass eqn,
Damper eqn and Spring
eqn मिलाना है।

(Soln) equivalent ckt of the system

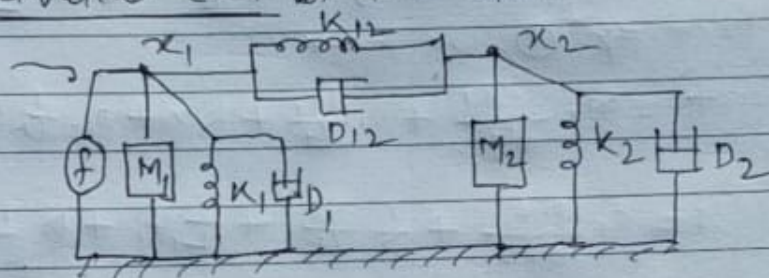

क्योंकि Mass $\rightarrow$ inductance
Damper $\rightarrow$ resistor
Spring $\rightarrow$ capacitor

At node x_1 ,

$$f = M_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} + D_1 \frac{dx_1}{dt} + K_1 x_1 + D_{12} \frac{d}{dt}(x_1 - x_2) + K_{12}(x_1 - x_2) \quad \text{--- (1)}$$

At node x_2

$$0 = M_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} + D_2 \frac{dx_2}{dt} + K_2 x_2 + D_{12} \frac{d}{dt}(x_2 - x_1) + K_{12}(x_2 - x_1)$$

$$D_{12} \frac{d}{dt}(x_1 - x_2) + K_{12}(x_1 - x_2) = M_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} + D_2 \frac{dx_2}{dt} + K_2 x_2 \quad \text{--- (2)}$$

eqn (1) & (2) represent system eqn

Force voltage Analogy (F-V):

$f \rightarrow v, M \rightarrow L, D \rightarrow R, K \rightarrow \frac{1}{C}, x \rightarrow q, u \rightarrow i$

from eqn (1)

$$v = L_1 \frac{d^2 q_1}{dt^2} + R_1 \frac{dq_1}{dt} + \frac{1}{C_1} q_1 + R_{12} \frac{d}{dt}(q_1 - q_2) + \frac{1}{C_{12}} \int (q_1 - q_2) dt$$

$$v = L_1 \frac{d^2 q_1}{dt^2} + R_1 \frac{dq_1}{dt} + \frac{1}{C_1} q_1 + R_{12} \frac{d}{dt}(q_1 - q_2) + \frac{1}{C_{12}} (q_1 - q_2)$$


$$v = L_1 \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1 + \frac{1}{C} \int i_1 dt + R_{12} (i_1 - i_2) + \frac{1}{C_{12}} \int (i_1 - i_2) dt \quad \text{--- (3)}$$

from eqn (2) we have

$$R_{12} \frac{d}{dt}(q_1 - q_2) + \frac{1}{C_{12}} (q_1 - q_2) = L_2 \frac{d^2 q_2}{dt^2} + R_2 \frac{dq_2}{dt} + \frac{1}{C_2} q_2$$

$$R_{12} (i_1 - i_2) + \frac{1}{C_{12}} \int (i_1 - i_2) dt = L_2 \frac{di_2}{dt} + R_2 i_2 + \frac{1}{C_2} \int i_2 dt \quad \text{--- (4)}$$

The (f-v) Analogy is shown in fig.

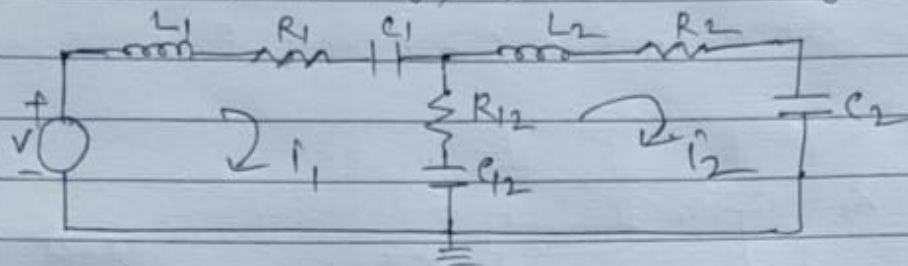

For (f-I) Analogy,

Again eqn ① & ② are

$$f \rightarrow i, M \rightarrow C, D \rightarrow \frac{1}{R}, k \rightarrow \frac{1}{L}, x \rightarrow \psi$$

from eqn ①, we have

$$f = M_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} + D_1 \frac{dx_1}{dt} + k_1 x_1 + D_{12} \frac{d}{dt}(x_1 - x_2) + k_{12}(x_1 - x_2)$$

$$i = C_1 \frac{d^2 \psi_1}{dt^2} + \frac{1}{R_1} \frac{d\psi_1}{dt} + \frac{1}{L_1} \psi_1 + \frac{1}{R_{12}} \frac{d}{dt}(\psi_1 - \psi_2) + \frac{1}{L_{12}}(\psi_1 - \psi_2)$$

$$i = C_1 \frac{dv_1}{dt} + \frac{v_1}{R_1} + \frac{1}{L_1} \int v_1 dt + \frac{v_1 - v_2}{R_{12}} + \frac{1}{L_{12}} \int (v_1 - v_2) dt \quad \text{--- ⑤}$$


from eqn ②, we have

$$D_{12} \frac{d}{dt}(x_1 - x_2) + k_{12}(x_1 - x_2) = M_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} + D_2 \frac{dx_2}{dt} + k_2 x_2$$

$$\frac{1}{R_{12}} \frac{d}{dt}(\psi_1 - \psi_2) + \frac{1}{L_{12}}(\psi_1 - \psi_2) = C_2 \frac{d^2 \psi_2}{dt^2} + \frac{1}{R_2} \frac{d\psi_2}{dt} + \frac{1}{L_2} \psi_2$$

$$\frac{v_1 - v_2}{R_{12}} + \frac{1}{L_{12}} \int (v_1 - v_2) dt = C_2 \frac{dv_2}{dt} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{1}{L_2} \int v_2 dt \quad \text{--- ⑥}$$

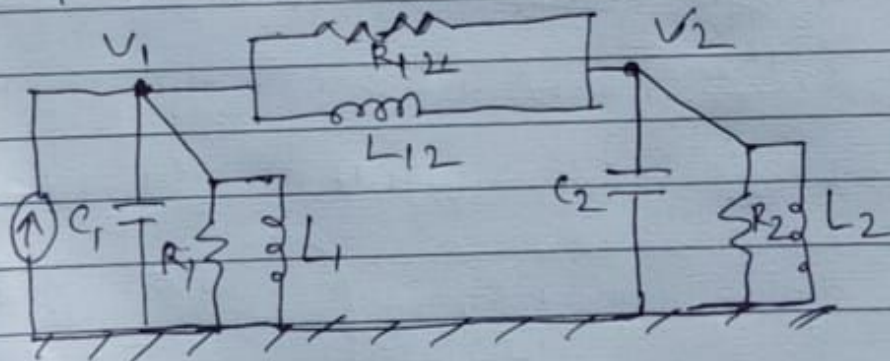from eqn ⑤ & ⑥, (f-I) Analogy is shown in fig.



12